

① $\alpha = \frac{1}{2RC} = 0.25 \Rightarrow \alpha^2 = 0.0625$

$\omega_0^2 = \frac{1}{LC} = 0.25 \quad \therefore \alpha^2 < \omega_0^2$ circuit is underdamped. — (0.5)

② $\frac{dv(0)}{dt} = \frac{-v(0)}{RC} - \frac{i(0)}{C} = 8 \text{ V/sec.}$ — (0.5)

③ $\frac{d^2v}{dt^2} + \frac{1}{RC} \frac{dv}{dt} + \frac{1}{LC} v = 0$ — (0.5)

$s^2 v + \frac{1}{RC} s v + \frac{1}{LC} v = 0$

$s^2 + 2s + 1 = 0$ — (0.5)

④ $v(0^+) = v(0^-) = 0 \text{ V}$ — (1)

⑤ $AD - BC = 1$ — (1)

⑥ V_1, V_2 — (1)


⑦ $\Delta Z = 41 \quad Y_{12} = \frac{-Z_{12}}{\Delta Z} = \frac{-1}{41}$ — (0.5)

⑧ $\Delta T = 5$

$Z = \begin{bmatrix} \frac{A}{C} & \frac{\Delta T}{C} \\ \frac{1}{C} & \frac{D}{C} \end{bmatrix}$ — (0.5)

$\begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ — (0.5)

⑨

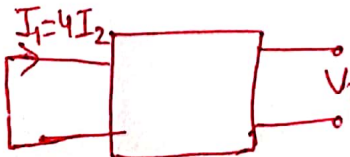


$I_1 = 4I_2$

$V_2 = 0.25I_2$

$Y_{12} = \frac{I_1}{V_2} \Big|_{V_1=0} = 16$ — (0.5)

10) NaNb ———— ①

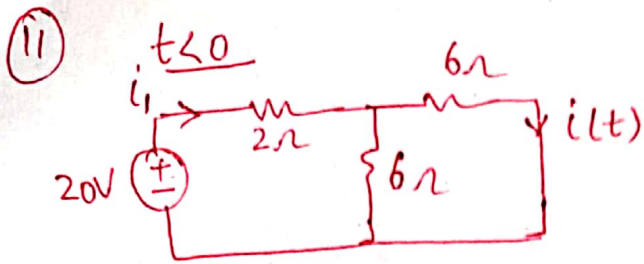


$$I_1 = \frac{20}{2+3} = 4A$$

$$i(t) = \frac{4 \times 6}{6+6} = 2A \text{ at } t < 0$$

$$i(0^-) = i(0^+) = 2A$$

0.5 mark

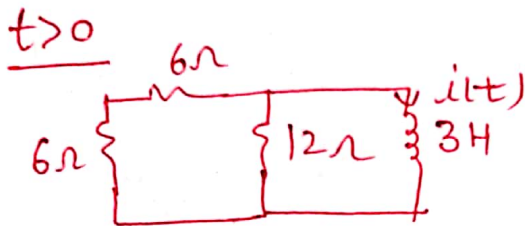

$$R_{eq} = 12 || 12 = 6\Omega$$

$$\tau = \frac{L}{R_{eq}} = \frac{1}{2} \text{ sec}$$


1 mark

$$i(\infty) = 0 \text{ ———— 0.5 mark}$$

$$i(t) = i(\infty) + [i(0^+) - i(\infty)]e^{-t/\tau}$$

$$= 2e^{-2t}$$

1 mark

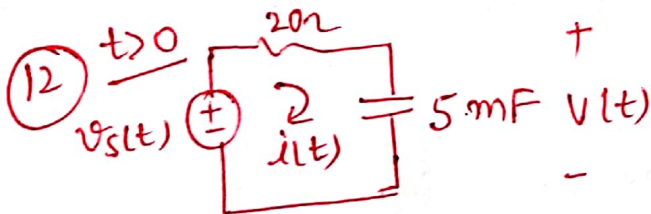

$$\tau = RC = 20 \times 5 \times 10^{-3} = 10^{-1}$$

$$v_s(t) = 20i(t) + v(t)$$

$$5 \sin(10t) = 20 \cdot \frac{dv}{dt} + v(t)$$

$$\frac{dv}{dt} + 10v(t) = 5 \sin(10t) \text{ ———— ①}$$

Forced response $v_f(t) = B_1 \cos(10t) + B_2 \sin(10t)$ must satisfy ①

$$-10B_1 + 10B_2 = 50$$

$$10B_1 + 10B_2 = 0$$

$$\left. \begin{array}{l} -10B_1 + 10B_2 = 50 \\ 10B_1 + 10B_2 = 0 \end{array} \right\} B_1 = -\frac{5}{2}, B_2 = \frac{5}{2}$$

1 mark

Complete response $v(t) = v_n(t) + v_f(t)$

$$= Ae^{-t/\tau} + \left[-\frac{5}{2} \cos(10t) + \frac{5}{2} \sin(10t) \right]$$

1 mark

PP2

$$V(t)|_{t=0} = 0$$

$$A - \frac{5}{2} = 0 \Rightarrow A = \frac{5}{2}$$

$$\text{Complete response } V(t) = \frac{5}{2} e^{-10t} - \frac{5}{2} \cos 10t + \frac{5}{2} \sin 10t$$

1 Mark

13 $t > 0$



$$\alpha = \frac{1}{2RC} = 10$$

Critically damped.

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 10$$

0.5 Mark

$$S_1 = -\alpha + j\sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}, S_2 = -\alpha - j\sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}$$

$$= -10 \quad \quad \quad = -10$$

equal roots

1 Mark

~~for~~ natural response. $i_n(t) = (A + Bt)e^{-10t}$

0.5 Mark


$$\because i(0^-) = i(0^+) = 1A \Rightarrow A = 1$$

$$V_0(t) = L \frac{di}{dt} = Be^{-10t} + [-10(A + Bt)e^{-10t}]$$

$$\because V_0(t)|_0 = 0 \Rightarrow B = 10$$

$$i_n(t) = (1 + 10t)e^{-10t}$$

1 Mark

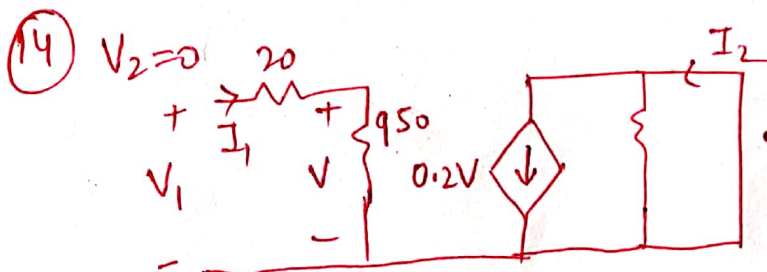

$$I_2 = 0.2V$$

$$V = 950 I_1$$

$$\Rightarrow I_2 = 190 I_1$$


$$h_{11} = \frac{V_1}{I_1} \bigg|_{V_2=0} = \frac{(20 + 950) I_1}{I_1} = 970 \Omega$$

$$h_{21} = \frac{I_2}{I_1} \bigg|_{V_2=0} = 190$$

1 Mark

PP3

$$I_1 = 0 \Rightarrow V = 0$$

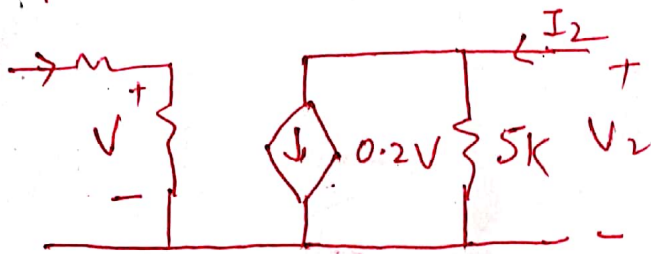

$$h_{12} = \left. \frac{V_1}{V_2} \right|_{I_1=0} = 0$$

$$h_{22} = \left. \frac{I_2}{V_2} \right|_{I_1=0} = \frac{1}{5} = 0.2 \times 10^{-3} \text{ S}$$

1 Mark