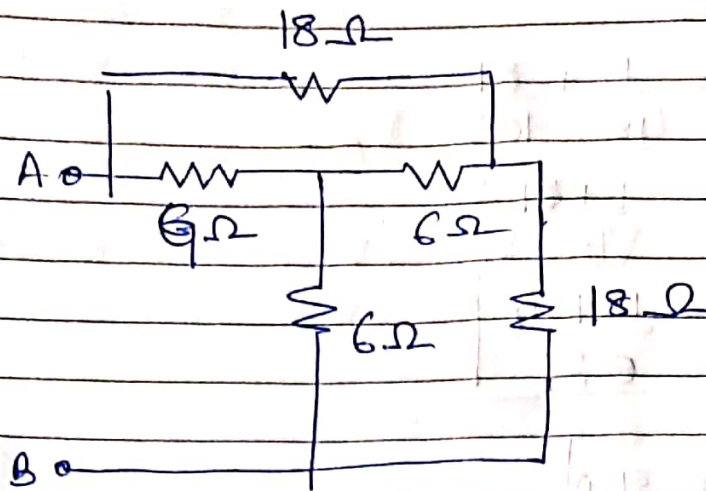


Electrical Science Tut-3


Date...../...../.....

Page.....

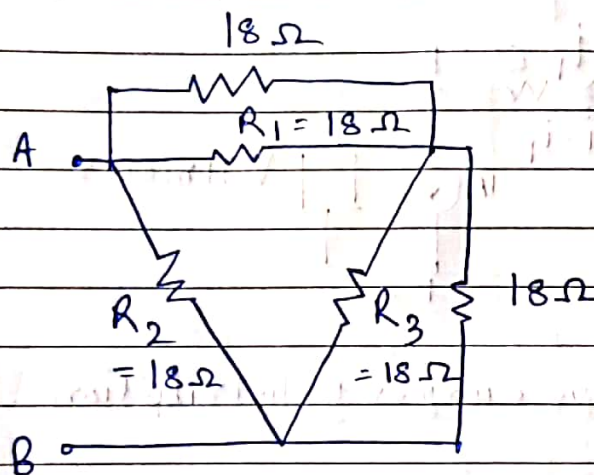Q1.



Converting star to delta the 3 6Ω resistors



$$R_1 = \frac{6 \times 6 + 6 \times 6 + 6 \times 6}{6}$$

$$R_1 = 18\Omega$$


$$R_2 = \frac{6 \times 6 + 6 \times 6 + 6 \times 6}{6}$$

$$R_2 = 18\Omega$$



Top 2 18Ω resistors are in parallel.

$$R_3 = \frac{6 \times 6 + 6 \times 6 + 6 \times 6}{6}$$

$$R_3 = 18\Omega$$

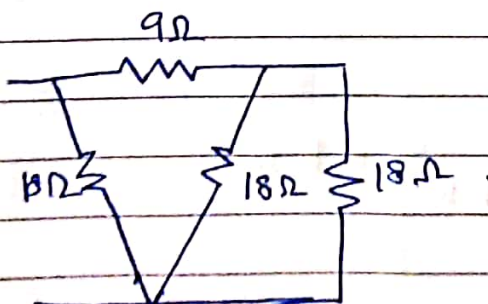

The 2 18Ω resistors are parallel.

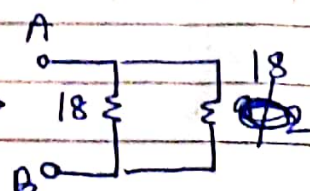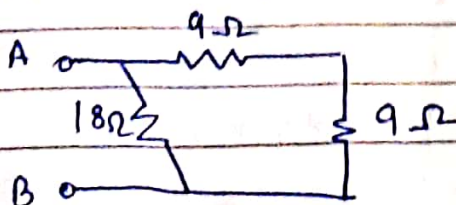



$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{12} + \frac{1}{18}$$


$$= \frac{1+2}{18}$$

$$R_{eq} = \frac{18}{3} \Omega$$

$$= 6 \Omega$$

$$R_{eq} = 9 \Omega$$

Q2

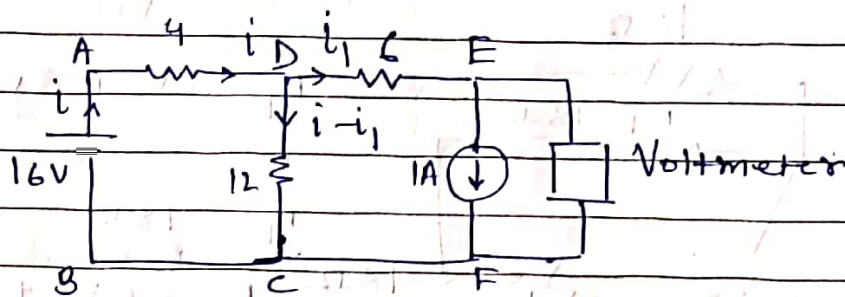

From the above current distribution

$$i = 1A$$

Now, applying Kirchhoff's laws in loop ABCD

$$16 - 4i - 12i + 12i_1 = 0$$

$$16 = 16i - 12i_1$$

$$4 = 4i - 3i_1$$

$$4 = 4i - 3$$

$$i = 7/4$$

$$i - i_1 = 3/4 A$$

In the loop DEFE


$$6 \times 1 - V_{EF} = 12(i_2 - i_1)$$

$$6 - V_{EF} = 12 \times \frac{3}{4}$$

$$6 - V_{EF} = 9$$

$$\boxed{V_{EF} = -3V}$$

Q3.

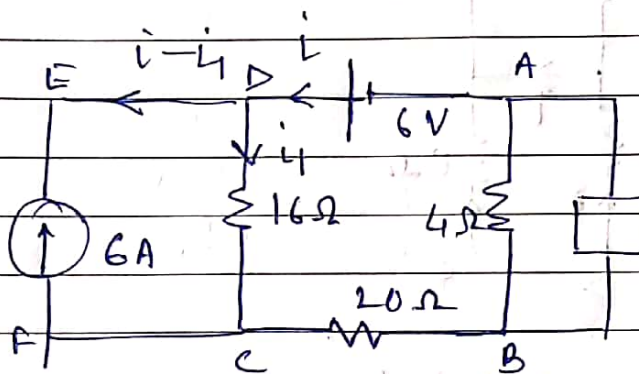

From the above circuit diagram.

$$i - i_1 = -6$$

Applying Kirchhoff's laws in Loop ABCD

$$6 - 16i_1 - 20i - 4i = 0$$

$$6 - 16i_1 - 24i = 0$$

$$3 = 8i_1 + 12i$$

$$i = i_1 - 6$$

$$3 = 8i_1 + 12i_1 - 72$$

$$72 + 3 = 20i_1$$

$$15 \frac{75}{4} = i_1$$

$$4 \frac{20}{20}$$


$$i = \frac{15}{4} - 6 = -\frac{9}{4}$$

~~$V_B - V_A = 9V$~~

$$V_B - 4 \left(\frac{-9}{4} \right) = V_A$$

$$\boxed{V_A - V_B = 9V}$$

Q4.

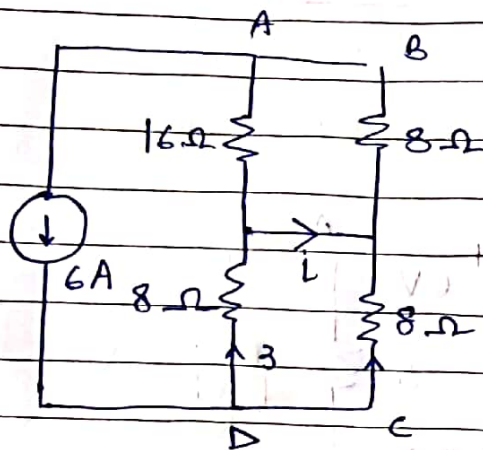

In ABCD:


$$\frac{8}{3+i} = \frac{2}{16(3-i)}$$

$$3+i = 6-2i$$

$$3i = 3$$

$$\boxed{i = 1A}$$

Q5

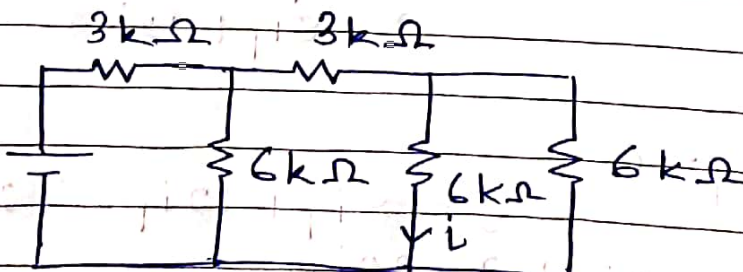

~~$i = \frac{12}{6}$~~

$$i = \frac{12}{6} = 2mA$$

So current in i is

$$\boxed{0.5mA}$$