

SOLUTIONS TUTORIAL-12

1.

$$B_m = 1.3 \text{ wb/m}^2 \quad V_1 = 33 \text{ kV} \quad V_2 = 11 \text{ kV}$$
$$A = 1 \text{ m}^2 \quad N_1 = ? \quad N_2 = ? \quad \text{emf/turn} = ?$$
$$f = 50 \text{ Hz} \quad 1 \phi \text{ brf}$$

$$\phi = B \times A$$
$$= 1.3 \times 1 \text{ m}^2 = 1.3 \text{ wb.}$$

$$\text{emf}_1 = 4.44 f \phi_m N_1$$

ideal transf condition assumed \therefore emf not given

$$33 \text{ k} = 4.44 \times 50 \times 1.3 \times N_1$$
$$N_1 = 114 \quad (\text{take whole number}).$$

$$\frac{11 \text{ kV}}{33 \text{ kV}} = \frac{N_2}{N_1}$$

$$N_2 = 38$$

$$\text{emf/turn} = 33 \text{ k} / 114 = \frac{11 \text{ k}}{38} = \underline{\underline{289.5 \text{ V}}}$$

2.

$$N_2 = 114 \quad N_1 = 38 \quad V_S = 5 \text{ MVA (Total power)}$$

$$I_1 = \frac{5 \times 10^6}{33 \times 10^3} = 151.5 \text{ A}$$

$$I_2 = \frac{N_1}{N_2} \times I_1 = \frac{151.5}{3} = 50.5 \text{ A}$$

3.

$$I_0 = 7.6 \text{ A} \quad \text{Constant loss} = 6.5 \text{ kW}$$

$$\text{Primary voltage} = 33 \text{ kV.} = V_1 I_0 \cos \phi_0$$

$$I_w = I_0 \cos \phi_0 = \frac{6.5 \times 10^3}{33 \times 10^3} = 0.197 \text{ A}$$

$$I_\mu = \sqrt{I_0^2 - I_w^2} = \sqrt{(7.6)^2 - (0.197)^2}$$

$$\approx 7.6 \text{ A} \quad (7.597 \text{ A})$$

$$\text{If } \cos \phi_0 = 0.2$$

$$I_w = I_0 \cos \phi_0 = 7.6 \times 0.2 = 1.52 \text{ A}$$

$$I_\mu = I_0 \sin \phi_0 = 7.6 (0.979) = 7.45 \text{ A}$$

4.

$$VI = 100 \text{ kVA} \quad 11 \text{ kV} / 415 \text{ V} \quad \text{Prim h.v side cu loss} = 680 \text{ W}$$

$$\text{L.v cu loss} = 480 \text{ W} \quad X_{10T} = 48.4 \Omega$$

$$R_1, R_2, R_{TOT} = ? \quad X_1, X_2, X_{TOT} = ?$$

$$I_1^2 R_1 = 680$$

$$I_1 = \frac{100 \times 10^3}{11 \times 10^3}$$

$$= 9.1 \text{ A}$$

$$\therefore R_1 = \frac{680}{(9.1)^2} = 7.5 \Omega$$

$$\text{Given } \frac{R_1 + R_2'}{R_2'} = \frac{X_1 + X_2'}{X_2'}$$

$$\frac{7.5 + 5.83}{5.83} = \frac{48.4}{X_2'}$$

$$I_2^2 R_2 = 480$$

$$I_2 = \frac{100 \times 10^3}{415} = 240.1 \text{ A}$$

$$R_2 = \frac{480}{(240.1)^2} = 0.0083 \Omega$$

$$R_2' = 0.0083 \left(\frac{11 \times 10^3}{415} \right)^2$$

$$= 5.83 \Omega$$

$$X_2' = 21.2 \Omega$$


$$X_1 = 27.23 \Omega$$

$$X_2 = 21.2 \left(\frac{415}{11 \times 10^3} \right)^2$$


$$= 0.03 \Omega$$

5.

a) high voltage side.

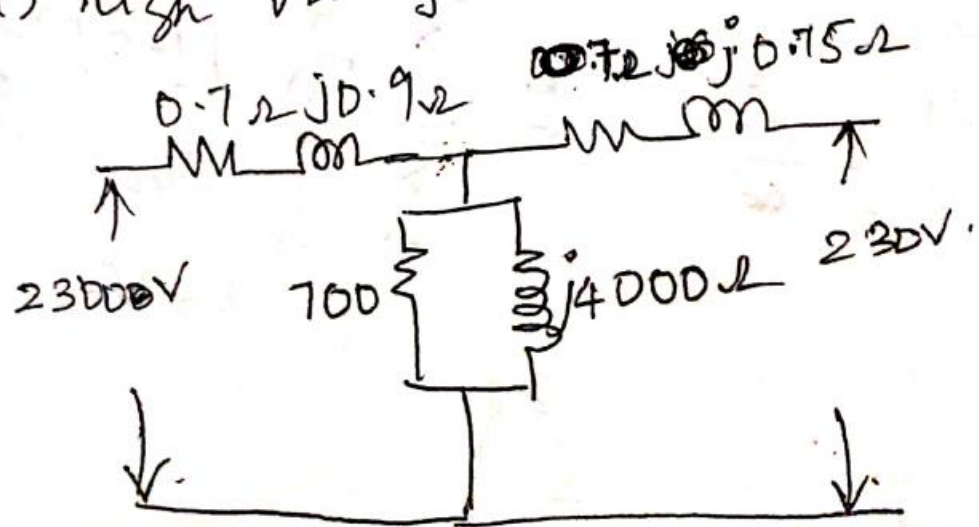

(b) Low voltage side.

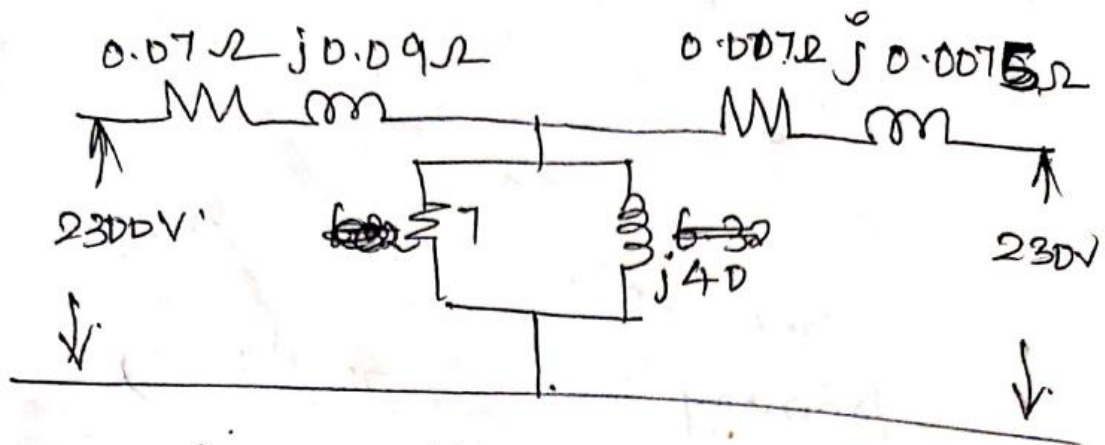

$$\left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2$$

$$\frac{V_1}{I_1} = Z_1$$

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{N_2}{N_1}$$

$$\frac{\frac{N_1}{N_2} (V_2)}{\frac{N_2}{N_1} I_2} = Z_1$$

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{N_2}{N_1}$$

$$\frac{N_2}{N_1} I_2$$

I_2

$$\left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 Z_2 = Z_1$$

$$Z_2 = \left(\frac{N_2}{N_1}\right)^2 Z_1$$

6.

$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{5}{1}$$

$$R_2' + jX_2' = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 (2 + j4)$$

$$= 50 + j100 \Omega$$

$$I_1 = \frac{V_1}{R_2' + jX_2'} = \frac{120}{50 + j100 \Omega} = \frac{120}{111.8 \angle 63.43}$$

$$I_1 = 1.07 \angle -63.43 \text{ (lagging current due to short ckt.)}$$

rms.

$$I_2 = 5(1.07) = 5.37 \text{ A rms.}$$

7.

7) 2300V/230V

$$\boxed{50 \text{ kVA} = \text{Total Power} = VI}$$

Short ckt test

50V 20A 600W

Open test

230V, 5A 160W.

$$Z_{eq} = \frac{50}{20} = 2.5 \Omega$$

$$R_{eq} = \frac{600}{20^2} = 1.5 \Omega$$

$$X_{eq} = \sqrt{2.5^2 - 1.5^2} = 2 \Omega$$

At full load current on H.V. side

$$I_1 = \frac{50 \times 10^3}{2300} = 21.74 \text{ A}$$

$$\text{Power delivered to Load} = 0.8 \times 50 \times 10^3 = 40 \text{ kW}$$

At full load

$$\text{Copper loss} = 21.74^2 (1.5) = 708.9414 \text{ W}$$

$$\text{Core loss} = 160 \text{ W}$$

$$\text{Total loss} = 708.9 + 160 = 868.9 \text{ W}$$

$$\eta = \frac{\text{O/P}}{\text{i/P}} = \frac{40 \text{ kW} \times 100}{40 \text{ kW} + 868.9} = 97.9\%$$

η at $\frac{1}{2}$ load.

$$I_{\text{full load}} = 21.74$$

$$\frac{1}{2} \text{ load} = \frac{21.74}{2}$$

$$Cu \text{ loss} = \left(\frac{21.74}{2} \right)^2 \cdot 1.5$$

$$= 177.24 \text{ W.}$$

$$\text{core loss} = 160 \text{ W}$$

$$\text{Tot. loss} = 177.24 + 160 = 337.23 \text{ W}$$

$$\eta = \frac{40 \text{ kW}}{40 \text{ kW} + 337.23} = 99.16\%$$