

Tutorial - 4

1)

Q_A	Q_B	Q_C	$D_A = Q_B \cdot Q_C = Q_A^+$	$D_B = Q_A \cdot Q_B = Q_B^+$	$D_C = Q_A \cdot Q_C = Q_C^+$
0	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	0
1	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	1

2) $D_0 = Q_2'$
 $D_2 = Q_0 Q_1'$
 $D_1 = Q_0'$

Q_0	Q_1	Q_2	$D_0^+ = D_0 = Q_2'$	$D_1^+ = D_1 = Q_0'$	$D_2^+ = D_2 = Q_0 Q_1'$
0	1	0	1	1	0
1	1	0	1	0	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	1	0


~~10-11-12-1~~

3) Prev State Next State

Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	Q_3^+	Q_2^+	Q_1^+	Q_0^+
0	1	1	0	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1	0	1
0	1	0	1	1	0	1	0

$\rightarrow \text{XOR}(1, 0)$
 $\rightarrow \text{XOR}(1, 1)$
 $\rightarrow \text{XOR}(0, 1)$

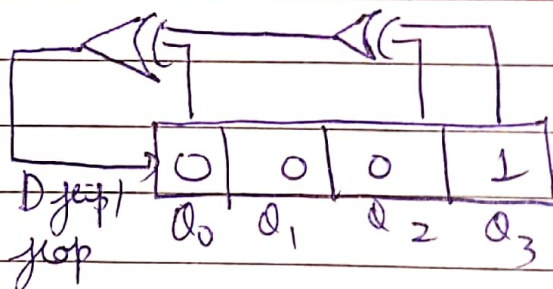4) a) The above situation can be depicted as



$$D = Q_0(n+1) = (Q_2(n) \oplus Q_3(n)) \oplus Q_0(n)$$

	Prev State				Next State			
CP	Q_0	Q_1	Q_2	Q_3	Q_0^+	Q_1^+	Q_2^+	Q_3^+
0	0	0	0	1	1	0	0	0
1	1	0	0	0	1	1	0	0
2	1	1	0	0	1	1	1	0
3	0	1	1	0	0	1	1	1
4	0	1	1	1	0	0	1	1
5	0	0	1	1	0	0	0	1

So, After 6th pulse

b)	Prev state				Next state			
	Q_0	Q_1	Q_2	Q_3	Q_0^+	Q_1^+	Q_2^+	Q_3^+
	0	0	1	-	1	0	0	1

For Next state to 1001
prev state should be 001-
we have to find

Now,

$$Q_0^+ = 1 = (Q_2 \oplus Q_3) \oplus Q_0$$

$$1 = (1 \oplus Q_3) \oplus 0$$

\Downarrow

$$\text{So, to get } (1 \oplus Q_3) \oplus 0 = 1$$

$$(1 \oplus Q_3) = 1$$

\Downarrow

$$\text{To get this } Q_3 = 0$$

So,

$$(0010) \Rightarrow \text{Prev-State Required}$$

5) Initial

$$Q_1 = Q_2 = 1$$

$$Q_3 = 0$$

$$S = 0, C = 1$$

	D_1	Q_1	D_2	Q_2	D_3	Q_3	S	C	C_{in}	SR
1 st	1	1	1	1	1	1	1	1	1	101 001
2 nd	1	1	1	1	1	1	(1)	(1)	1	10-- 00--

$$S = 1 \text{ \& } C = 1$$

||

After two clock pulse

6) $2 \times 1 \text{ MUX} \Rightarrow A'x_0 + Ax_1$

$$D = Y = A'x_0 + Ax_1$$

For D flip flop

$$D = Q(n+1) = A'x_0 + Ax_1$$


$$\text{Here } x_0 = Q' \text{ \& } x_1 = Q$$

Sol,

$$Q_{n+1} = A' Q_n' + A Q_n$$

Q_{n+1} if $A=0 \Rightarrow Q_{n+1} = Q_n'$
if $A=1 \Rightarrow Q_{n+1} = Q_n$


Sol,

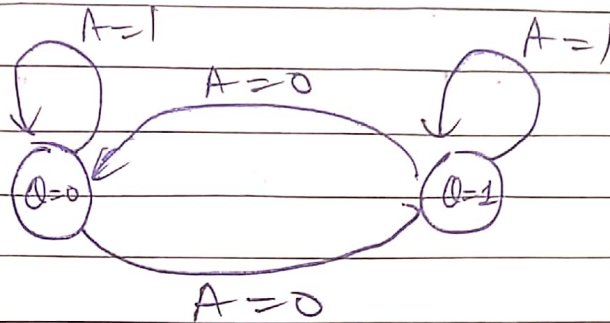

7) State Table

Present state		I/P		Next state
A		X	Y	A ⁺
0		0	0	0
0		0	1	1
0		1	0	1
0		1	1	0
1		0	0	1
1		0	1	0
1		1	0	0
1		1	1	1

State Diagram

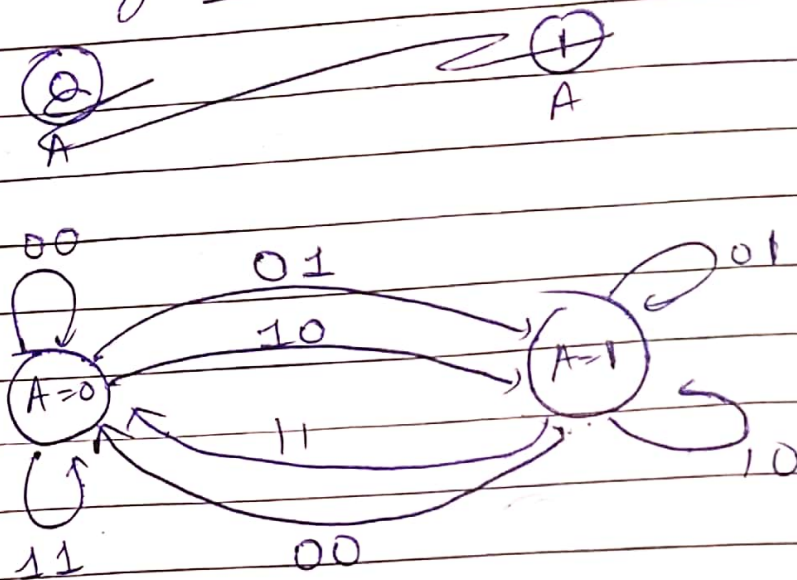

8)

here

$$D_2 = A \oplus S = Q_1 \oplus S$$

$$= Q_1' S + Q_1 S' \quad \text{--- (1)}$$

Now,

XOR gate is replaced by XNOR

So,

$$D_2 = \overline{A \oplus S} = \overline{A} S + A S' \quad \text{--- (2)}$$

Comparing (1) & (2)

$$A = Q_1'$$

So,

Input A should be connected to Q_1'

9) Mod $\Rightarrow 6$

\hookrightarrow No of T flip flop required = 3

M	Present state			Next state			T _A	T _B	T _C
	Q _A	Q _B	Q _C	Q _A ⁺	Q _B ⁺	Q _C ⁺			
0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	0	1	0	1	0	0	1	1
0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
0	0	1	1	1	0	0	1	1	1
0	1	0	0	1	0	1	0	0	1
0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
1	0	0	0	1	0	1	1	0	1
1	1	0	1	1	0	0	0	0	1
1	1	0	0	0	1	1	1	1	1
1	0	1	1	0	1	0	0	0	1
1	0	1	0	0	0	1	0	1	1
1	0	0	1	0	0	0	0	0	1

Excitation Table of T flip

Q(n)	Q(n+1)	T
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$Q_B Q_C$

$M \backslash Q_A$

	00	01	11	10
00	0		1	0
01	0	1	x	x
11	1	0	x	x
10	1	0	0	0

$Q_B Q_C$

$m \backslash Q_A$

	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	0	x	x
11	1	0	x	x
10	0	0	0	1

$$T_A = m_0' Q_C' + m_1' Q_A Q_C + m_2' Q_B Q_C$$

$$T_B = m_3' Q_A' Q_C + m_4 Q_A Q_C' + m_5 Q_B Q_C'$$

$Q_B Q_C$

$M \backslash Q_A$

	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1	1	x	x
11	1	1	x	x
10	1	1	1	1

$$T_C = 1$$

