

Name :- Rahi Agarwal

Batch :- F8

Enroll No :- 9921103145

## Assignment 2

Ans 1)  $\omega_0 = 100 \text{ grad/sec}$ ,  $\theta = 10$ ,  $L = 100 \text{ H}$

$$(a) \beta (\text{Bandwidth}) = \frac{R}{L} = \frac{\omega_0}{Q} = \frac{100}{10} = 10 \text{ grad/sec}$$

$$\Rightarrow \omega_2 = \omega_0 + \frac{\beta}{2} = 100 + 5 = 105 \text{ grad/sec}$$

&

$$\omega_1 = \omega_0 - \frac{\beta}{2} = 100 - 5 = 95 \text{ grad/sec}$$

$$(b) R = \beta \times L = 10 \times 100 = 1000 \Omega$$


$$\text{Now, } \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \Rightarrow \sqrt{LC} = \frac{1}{\omega_0}$$

$$= LC = \frac{1}{\omega_0^2}$$

$$\Rightarrow C = \frac{1}{L \omega_0^2} = \frac{1}{100 \times (100)^2} = 10^{-6}$$

$$\Rightarrow C = 1 \mu\text{F}$$

Ans 2)

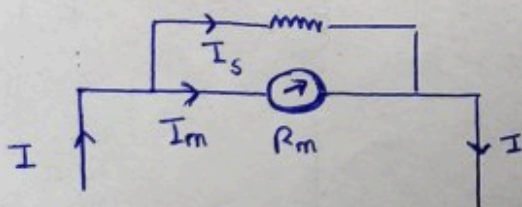

Given

$$I = 100 \text{ mA}$$
$$R_m = 500 \Omega$$
$$I_m = 100 \mu\text{A}$$

$$I_m R_m = I_s S$$

$$(I - I_m) S = I_m R_m$$


or

$$S = \frac{I_m R_m}{I - I_m}$$

$$S = \frac{100 \times 10^{-6} \times 500}{(100 \times 10^{-3}) - (100 \times 10^{-6})}$$

$$= 0.005 \Omega$$

Ans 3)

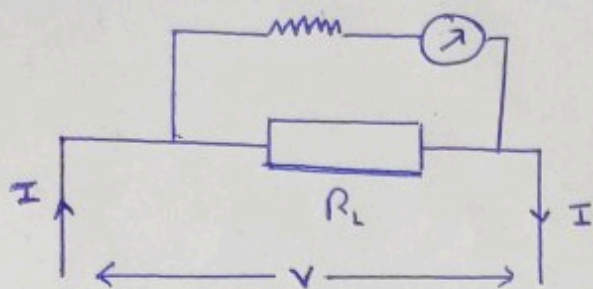

$$V = I_m (R_s + R_m)$$

$$V = (I_m R_s + I_m R_m)$$

$$I_m R_s = V - I_m R_m$$


$$R_s = \frac{V}{I_m} - R_m$$

Given,  $I_m = 1 \text{ mA}$ ,  $R_m = 500 \Omega$ ,  $V = 10 \text{ V}$

$$R_s = \frac{10}{1 \times 10^{-3}} - 500 = 10000 - 500$$

$$\Rightarrow R_s = 9500 \Omega$$

Ans 4)

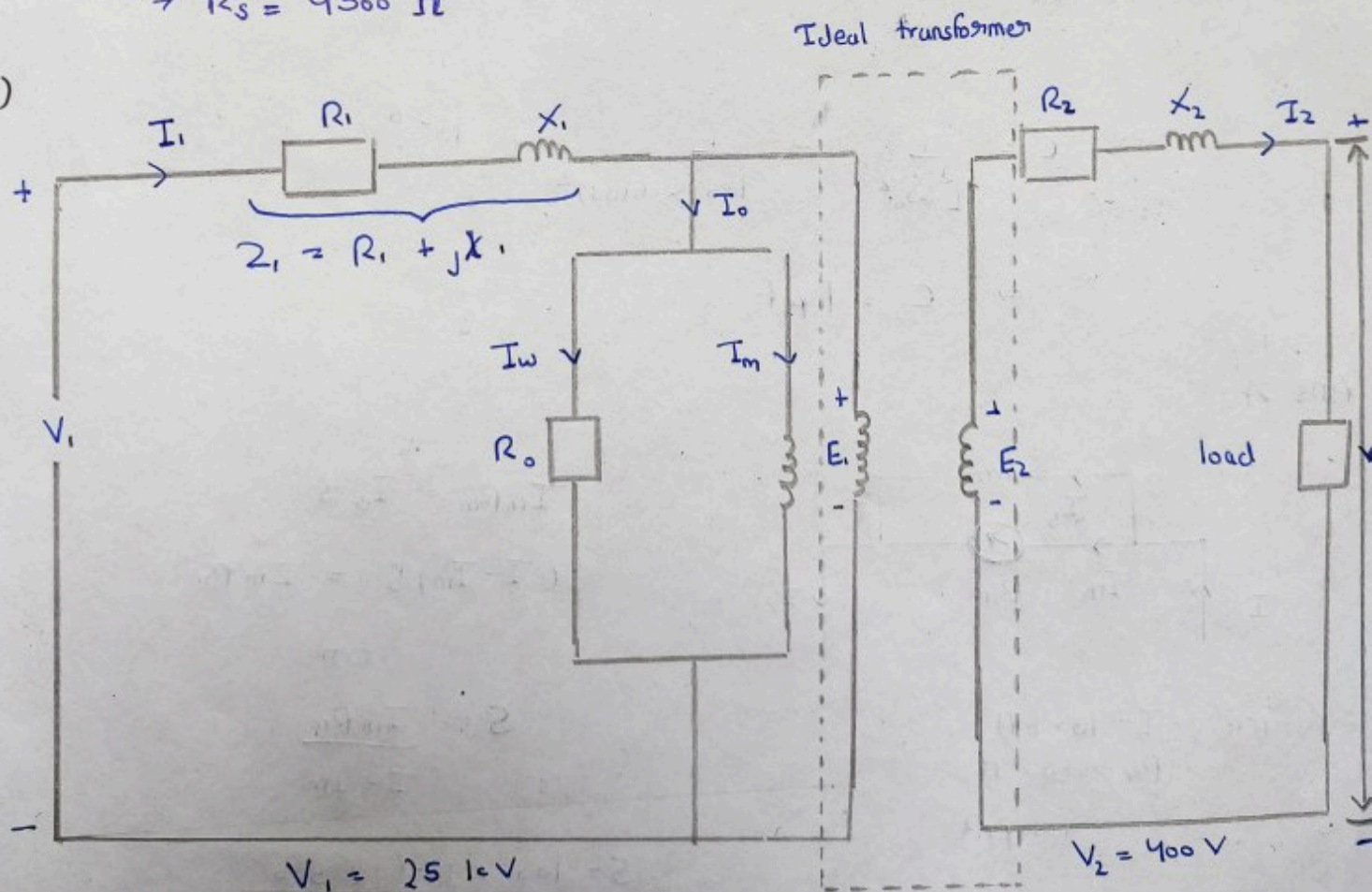



Ans 5)

Given  $\rightarrow$  1 kVA rating = 40 kVA

$$M_1 = 200$$

$$M_2 = 100$$

$$V_1 = 200 \text{ V}$$

$$f = 50 \text{ Hz}$$

$$(a) \quad \frac{V_2}{V_1} = \frac{N_2}{N_1} = 1$$

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{100}{200} \Rightarrow V_2 = V_1 \times \frac{1}{2}$$

$$V_2 = 200 \times \frac{1}{2}$$

$$\boxed{V_2 = 100 \text{ V}}$$

$$(b) \quad I_1 = \frac{1 \text{ kVA rating}}{V_1} = \frac{40 \times 10^3}{200} = 200 \text{ A}$$

$$I_2 = \frac{1 \text{ kVA rating}}{V_2} = \frac{40 \times 10^3}{100} = 400 \text{ A}$$

$$(c) \quad E = 4.44 f N \phi_m$$

$$V_1 = 4.44 f N_1 \phi_m$$

$$\phi_m = \frac{V_1}{4.44 f N_1} = \frac{200}{4.44 \times 50 \times 200}$$

$$\phi_m = 4.5 \times 10^{-3} \text{ Weber}$$

$$\phi_m = 4.5 \text{ mWb}$$