

(1)

Ans 1.

$$n_p = n_i^2$$

$$p = N_A$$

$$\therefore n = \frac{n_i^2}{N_A}$$

— (1).

Ans 2.

For Si, $E_{g0} = 1.21 \text{ eV}$ at room temp.

$$E_{gT} = E_{g0} - 3.6 \times 10^{-4} T$$

At $T = 300 \text{ K}$

$$E_{g300} = 1.21 - 3.6 \times 10^{-4} \times 300$$

$$= 1.1 \text{ eV}$$

— (1).

Ans 3.

Above the valence band

— (1).

Ans 4.

A difference Amp. amplifies the difference b/w the two i/p voltages but suppresses any voltage common to the two i/p's.

— (1).

Ans 5.

$$B.W = 10 - 2.5$$


$$= 7.5 \text{ KHz}$$

— (1).

Ans 6.

$$V_o = - \left(\frac{R_F}{R_1} V_1 + \frac{R_F}{R_2} V_2 + \frac{R_F}{R_3} V_3 \right)$$

(2)

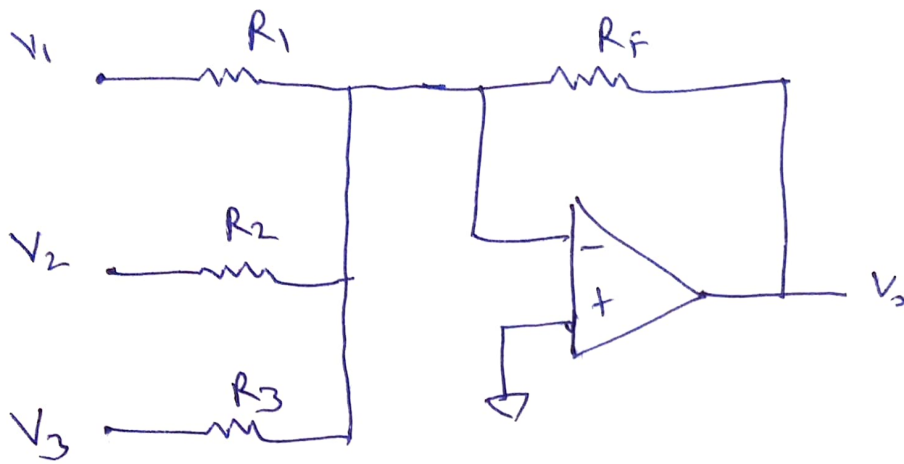

— (0.5)

$$\frac{R_F}{R_1} = 6$$

$$\frac{R_F}{R_2} = 8$$

$$\frac{R_F}{R_3} = 4$$

$$R_F = 120 \text{ k}\Omega$$

$$\therefore R_1 = 20 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = 15 \text{ k}\Omega$$

$$R_3 = 30 \text{ k}\Omega$$

— (0.5)

Ans 7. Low Pass Filter

— (1)

Ans 8. All Pass Filter

— (1)

Ans 9.

Trove

- (1)

Ans 10.

Capacitor

- (1)

Ans 11.

$$N_D = \frac{1}{2 \times 10^8} \times (5 \times 10^{22})$$

$$= 2.5 \times 10^{14} \text{ atoms/cm}^{-3}$$

$$E_F - E_C = 0 = kT \ln \left(\frac{N_C}{N_D} \right)$$


$$\Rightarrow, N_C = N_D = 2.5 \times 10^{20} \text{ m}^{-3}$$

- (1)

$$T = \left(\frac{2.5 \times 10^{20}}{4.82 \times 10^{21}} \right)^{2/3}$$


$$T = 0.14 \text{ K}$$

- (1)

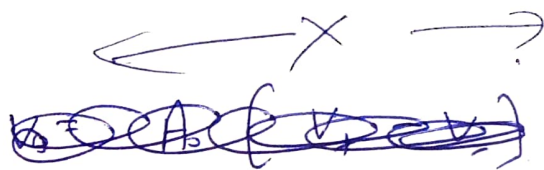~~Ans 12.~~~~Ans 13.~~

Ans 12.

(4)

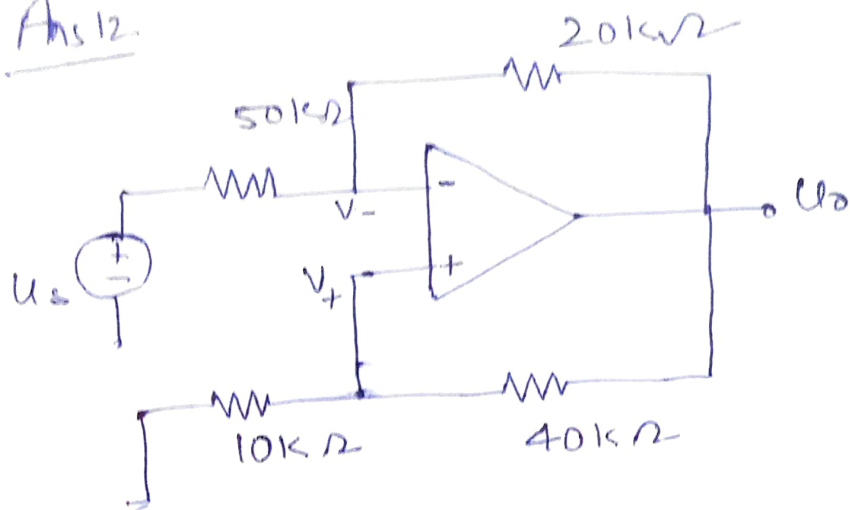

Output Voltage is $U_o = A_o [V_+ - V_-]$

$$\text{where } V_+ = \frac{10k}{10k + 40k} U_o = \frac{U_o}{5}$$

$$V_- = \left[\frac{50k}{50k + 20k} U_o + \frac{20k}{20k + 50k} U_s \right]$$

$$V_- = \left[\frac{5}{7} U_o + \frac{2}{7} U_s \right]$$

$$\text{so } U_o = A_o \left[\frac{U_o}{5} - \frac{5}{7} U_o - \frac{2}{7} U_s \right]$$

$$U_o = A_o \left[-\frac{18}{35} U_o - \frac{2}{7} U_s \right]$$

$$U_o \left[1 + A_o \frac{18}{35} \right] = -\frac{2}{7} U_s \cdot A_o$$

$$\frac{U_o}{U_s} = \frac{-\frac{2}{7} A_o}{1 + A_o \frac{18}{35}}$$

In opamp A_o is Very Very large, so

$$\left(1 + A_o \frac{18}{35} \right) \approx A_o \frac{18}{35}$$

$$\frac{U_0}{U_S} = -\frac{2}{7} \times \frac{35}{18} = -\frac{5}{9} \quad (1 \text{ mark})$$

If $U_S = 9V$

$$U_0 = -5V$$

1 mark

~~2 marks~~

~~$$U_0 = -1V$$~~

~~$$V_- = -1V$$~~

~~(Because of Virtual short)~~

~~$$V_- = \left[-\frac{2}{7} \times 9 + \frac{1}{7} \times 18 \right] = -1V$$~~

Ans 13.

$$N_D - N_A = (12 - 8) \times 10^{11} \\ = 4 \times 10^{11} \text{ cm}^{-3} \text{ at } 100^\circ \text{C.}$$

①

At 300 K, from charge neutrality \therefore

$$n_o - p_o = N_D - N_A$$

$$n_o - p_o = 4 \times 10^{11}$$

$$n_o \cdot p_o = (1.5 \times 10^{10})^2$$

$$(n_o + p_o)^2 = (n_o - p_o)^2 + 4 n_i^2 \\ = (4 \times 10^{11})^2 + 9 \times 10^{20} \\ = 1.609 \times 10^{23}$$

$$n_o + p_o = 4.011 \times 10^{11}$$

$$n_o - p_o = 4 \times 10^{11}$$

$$\Rightarrow n_o = 4.006 \times 10^{11} \text{ cm}^{-3}$$

①

$$p_o = \frac{n_i^2}{n_o}$$

$$= \frac{(1.5 \times 10^{10})^2}{4 \times 10^{11}}$$

$$= 5.62 \times 10^8 \text{ cm}^{-3}$$

①



Ans N.

(7)

$$Z_2 = \frac{R_2 \times \frac{1}{sC_2}}{R_2 + \frac{1}{sC_2}} = \frac{R_2}{1 + sC_2R_2}$$

$$Z_1 = \frac{R_1}{1 + sC_1R_1}$$

$$H(j\omega) = \frac{-\frac{R_2}{1 + j\omega C_2R_2}}{\frac{R_1}{1 + j\omega C_1R_1}}$$

$$= -\frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{(1 + j\omega C_1R_1)}{(1 + j\omega C_2R_2)}$$

— (1)

Pole $p_1 = -\frac{1}{C_2R_2}$

Zero $z_1 = -\frac{1}{C_1R_1}$

Low freq gain = 40 dB

$$20 \log |H(j\omega)| = 40$$

$$\Rightarrow \frac{R_2}{R_1} = 100$$

Let $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$
 $R_2 = 100 \text{ k}\Omega$

— (1)

(8)

$$\text{Geometric Mean} = \sqrt{f_{p1} \cdot z_{p1}}$$

$$1000 = \frac{1}{\sqrt{R_1 C_1 R_2 C_2}}$$

Assume $C_1 = C_2 = C$

$$R_1 \cdot C \cdot 10 = \frac{1}{1 \text{ kHz}}$$

$$R_1 C = \frac{1}{10 \text{ kHz}}$$

$$C = \frac{1}{10 R_1}$$

$$\boxed{C = 0.1 \mu\text{F}}$$

— (1)

← X →