
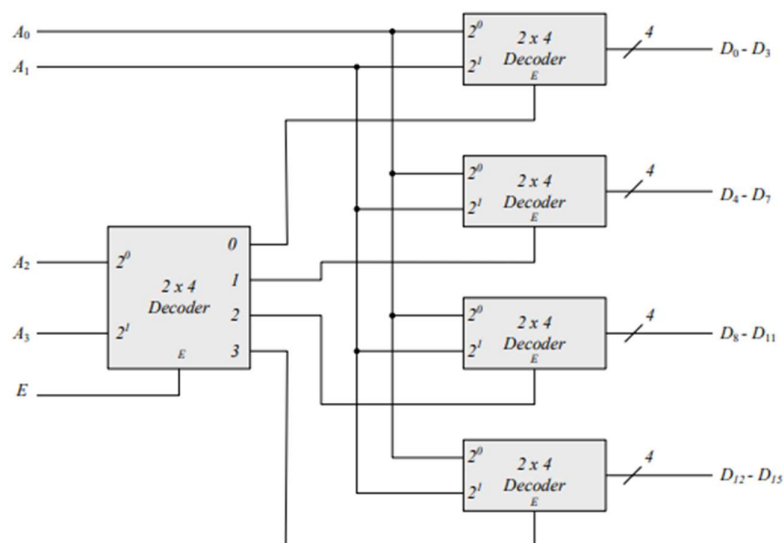


4.26

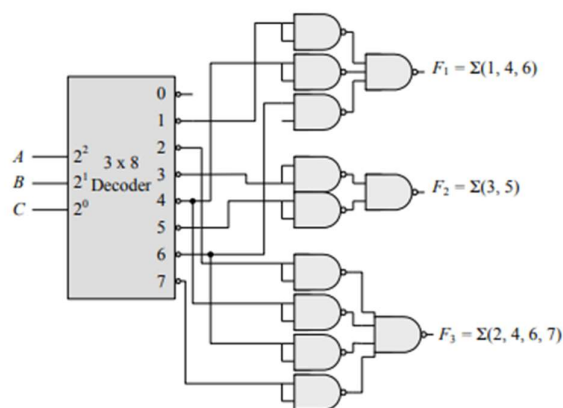

4.27




4.28 (a)

$$F_1 = x(y' + y')z + x'y'z' = xyx + xy'z' + x'y'z' = \Sigma(2, 5, 7)$$


$$F_2 = xy'z' + x'y' = xy'z' + x'y'z + x'y'z' = \Sigma(2, 3, 4)$$
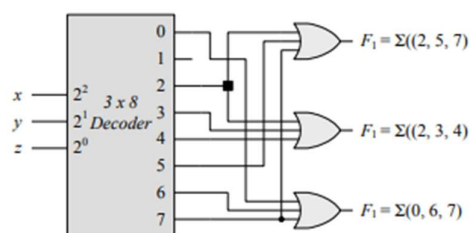
$$F_3 = x'y'z' + xy(z + z') = x'y'z' + xy'z + xy'z' = \Sigma(0, 6, 7)$$




(b)


5.1 (a)

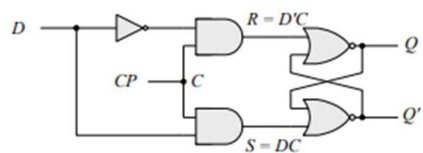


(b)

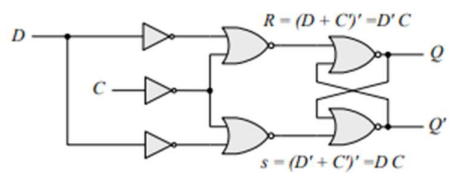


(c)

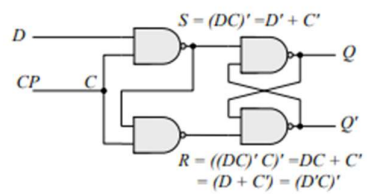

5.2

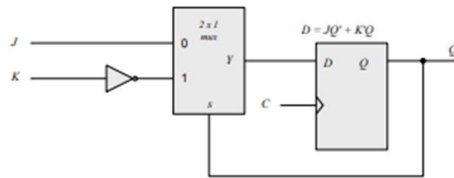

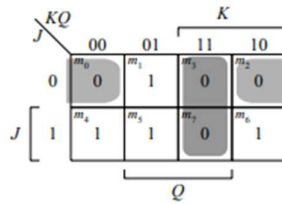5.3  $Q'(t+1) = (JQ' + K'Q)' = (J' + Q)(K + Q') = J'Q' + KQ$




5.4

(a)

P	N	Q(t+1)
0	0	0
0	1	Q(t)
1	0	Q'(t)
1	1	1

(b)

P	N	Q(t)	Q(t+1)
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

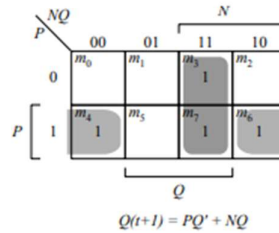


(c)

Q(t)	Q(t+1)	P	N
0	0	0	x
0	1	1	x
1	0	x	0
1	1	x	1

(d) Connect P and N together.

5.6

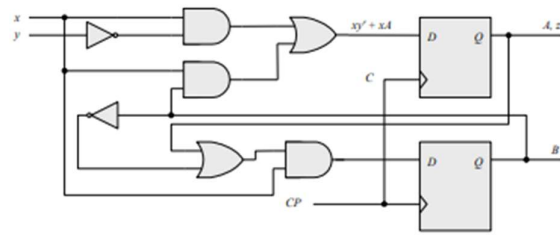

(b)


$$A(t+1) = xy' + xB$$

$$B(t+1) = xA + xB'$$

$$z = A$$

Present state		Inputs		Next state		Output	
A	B	x	y	A	B	z	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	1	0	0	0	
0	0	1	0	1	1	0	
0	0	1	1	0	1	0	
0	1	0	0	0	0	0	
0	1	0	1	0	0	0	
0	1	1	0	1	0	0	
0	1	1	1	1	0	0	
1	0	0	0	0	0	1	
1	0	0	1	0	0	1	
1	0	1	0	1	1	1	
1	0	1	1	1	1	1	
1	1	0	0	0	0	1	
1	1	0	1	0	0	1	
1	1	1	0	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	1	

(c)

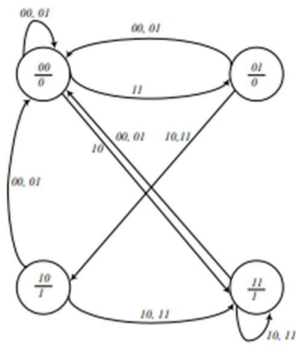


5.7

Present state		Inputs		Next state		Output	
Q	S	x	y	Q	S		
0	0	0	0	0	0		
0	0	1	0	1	1		
0	1	0	0	1	1		
0	1	1	1	1	0		
1	0	0	0	0	1		
1	0	1	1	1	0		
1	1	0	1	0	1		
1	1	1	1	1	1		

$$S = x \oplus y \oplus Q$$

$$Q(t+1) = xy' + xQ + yQ$$

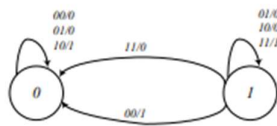

5.8 A counter with a repeated sequence of 00, 01, 10.


Present state		Next state		FF Inputs	
A	B	A	B	$T_A$	$T_B$
0	0	0	0	0	1
0	1	1	0	1	1
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	1	1

$$T_A = A + B$$

$$T_B = A' + B$$

Repeated sequence:

00 → 01 → 10 →

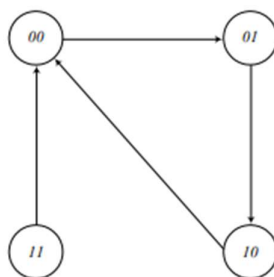


5.9

$J_A = x$	$K_A = B$
$J_B = x$	$K_B = A'$

$$A(t+1) = J_A A' + K_A A = xA' + B'A$$

$$B(t+1) = J_B B' + K_B B = xB' + AB$$


x	A	B	$xA' + B'A$	$xB' + AB$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1

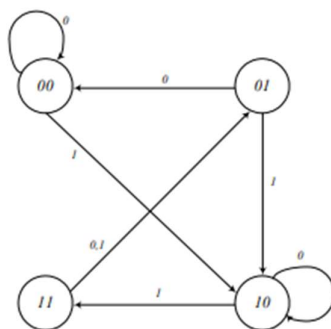

5.10 (a)  $J_A = Bx + B'y'$   $J_B = A'x$   
 $K_A = B'xy'$   $K_B = A + xy'$   $z = Axy + Bx'y'$

(b)



Present state		Inputs		Next state		Output	FF Inputs			
A	B	x	y	A	B	z	$J_A$	$K_A$	$J_B$	$K_B$
0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1
0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0
0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0
1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1
1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1
1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1
1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1
1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1
1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1
1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1
1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1

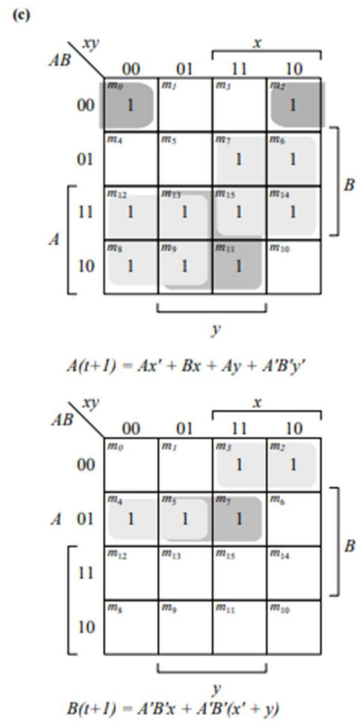

5.16 (a)  $D_A = Ax' + Bx$

$D_B = A'x + Bx'$



Present state		Input x	Next state	
A	B		A	B
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	1	0

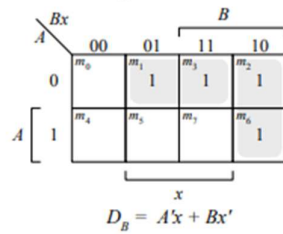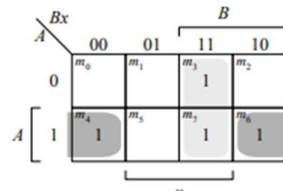

(b)  $D_A = A'x + Ax'$

$D_B = AB + Bx'$

Present state		Input x	Next state	
A	B		A	B
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1

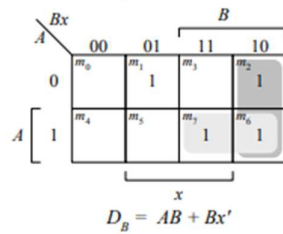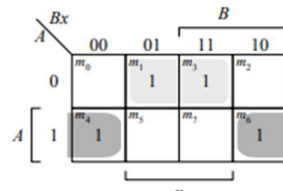


5.18 Binary up-down counter with enable  $E$ .


Present state $A B$	Input $x$	Next state $A B$	Flip-flop inputs			
			$J_A$	$K_A$	$J_B$	$K_B$
00	01	00	0	x	0	x
00	01	00	0	x	0	x
00	10	11	1	x	1	x
00	11	01	0	x	1	x
01	00	01	0	x	x	0
01	01	01	0	x	x	0
01	10	01	0	x	x	1
01	11	10	1	x	x	1
10	00	10	x	0	1	0
10	01	10	x	0	1	0
10	10	01	x	1	x	1
10	11	11	x	0	x	1
11	00	11	x	0	x	0
11	01	11	x	0	x	0
11	10	11	1	0	x	1
11	11	11	x	1	x	1

6.4 0110 => 0011, 0001, 1000, 1100, 1110, 0111, 1011

6.6 First stage of register:

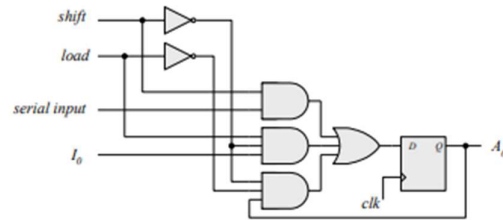

6.7 First stage of register:

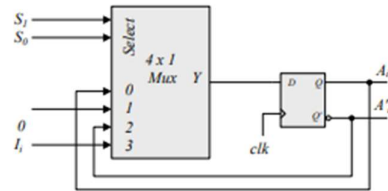

6.11 (a) A count down counter.

(b) A count up counter.

6.12 Similar to diagram of Fig. 6.8.

(a) With the bubbles in  $C$  removed (positive-edge).

(b) With complemented flip-flops connected to  $C$ .



6.19 (b) From the state table in Table 6.5:

$$\begin{aligned} D_{Q1} &= Q_1' \\ D_{Q2} &= \sum (1, 2, 5, 6) \\ D_{Q4} &= \sum (3, 4, 5, 6) \\ D_{Q8} &= \sum (7, 8) \\ \text{Don't care: } d &= \sum (10, 11, 12, 13, 14, 15) \end{aligned}$$

Simplifying with maps:

$$\begin{aligned} D_{Q2} &= Q_2Q_1' + Q_2'Q_2Q_1' \\ D_{Q4} &= Q_4Q_1' + Q_4Q_2' + Q_4Q_2Q_1' \\ D_{Q8} &= Q_8Q_1' + Q_8Q_2Q_1' \end{aligned}$$

6.21 (a)


$$J_{A0} = LI_0 + L'C \quad KA_0 = LI_0' + L'C$$

(b)


$$\begin{aligned} J &= [L(LI)']'(L + C) = (L' + LI)(L + C) \\ LI + L'C + LIC &= LI + L'C \text{ (use a map)} \\ K &= (LI)'(L + C) = (L' + I')(L + C) = LI' + L'C \end{aligned}$$

6.24




Present state	Next state	Flip-flop inputs		
ABC	ABC	$T_A$	$T_B$	$T_C$
000	001	0	0	1
001	011	0	1	0
010	xxx	x	x	x
011	111	1	1	0
100	000	1	1	0
101	xxx	x	x	x
110	100	0	1	0
111	110	0	0	1

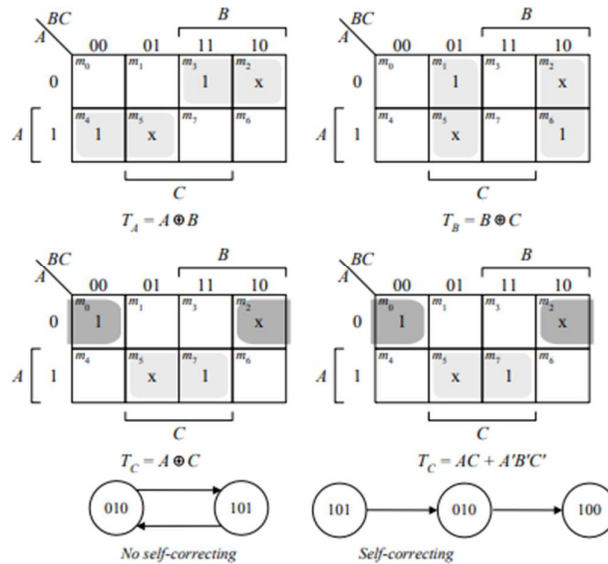

Present state <i>ABC</i>	Next state <i>ABC</i>	Flip-flop inputs					
		$J_A$	$K_A$	$J_B$	$K_B$	$J_C$	$K_C$
000	001	0	x	0	x	1	x
001	010	0	x	1	x	x	1
010	011	0	x	x	0	1	x
011	100	1	x	x	1	x	1
100	100	x	x	0	0	1	x
101	110	x	x	1	x	x	1
110	000	x	x	x	1	0	x
111	xxx	x	x	x	x	x	x

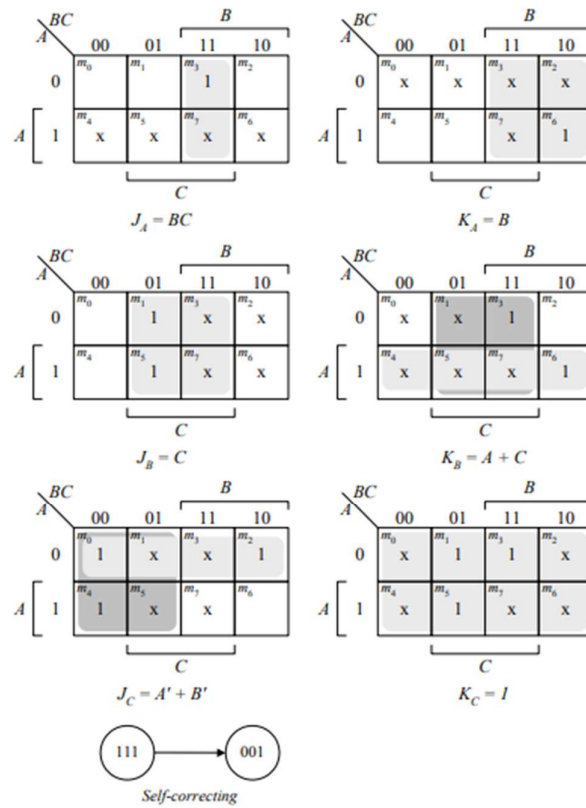

Present state <i>ABC</i>	Next state <i>ABC</i>
000	001
001	010
010	100
011	xxx
100	110
101	xxx
110	000
111	xxx

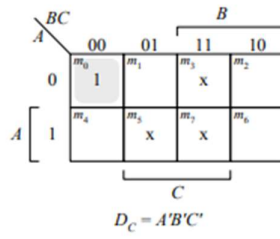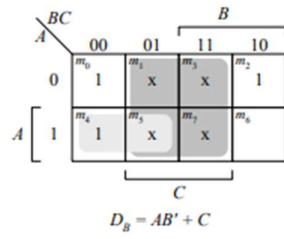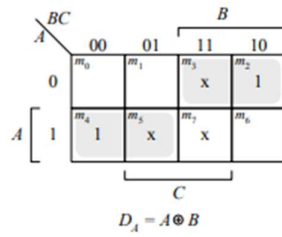

Self-correcting

